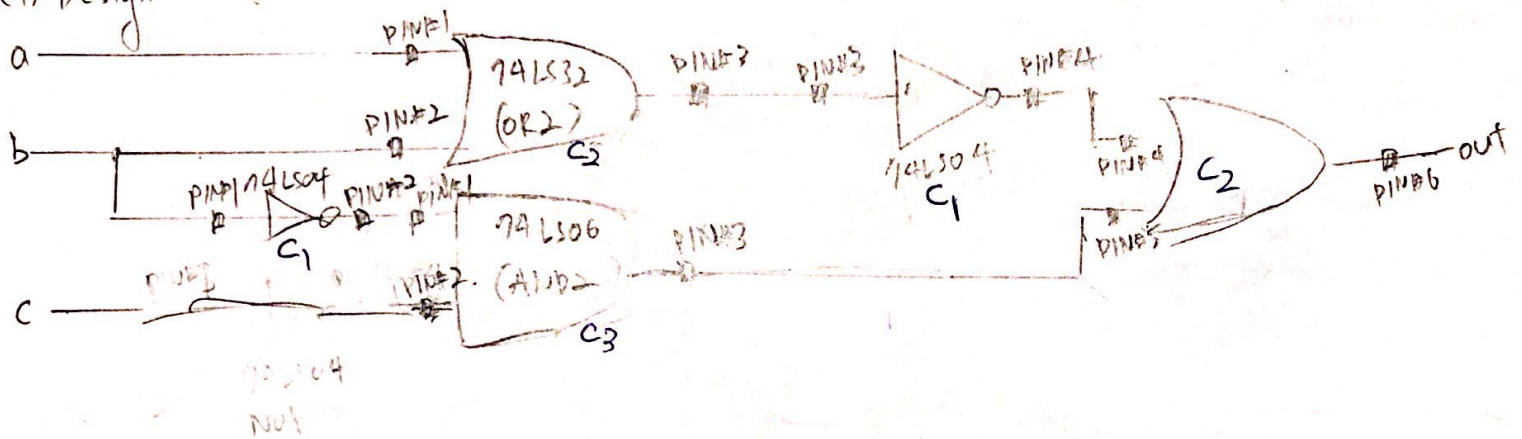


Part 2 Pre-lab.

$$f = (a+b)' + cb'$$

(1) Design



(2) The truth table

a	b	c	b'	(a+b)'	cb'	(a+b)' + cb'
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

(4) Yes, there is a cheaper implementation for the design that uses a fewer gates:

$$f = (a+b)' + cb'$$

$$= (a'b' + c)b'$$

(DeMorgan's law)

$$= b'a' + b'c$$


(commutative property of AND)

$$= b'(a' + c)$$

(Distributive property of OR)

$$\therefore f = b'(a' + c)$$

Design

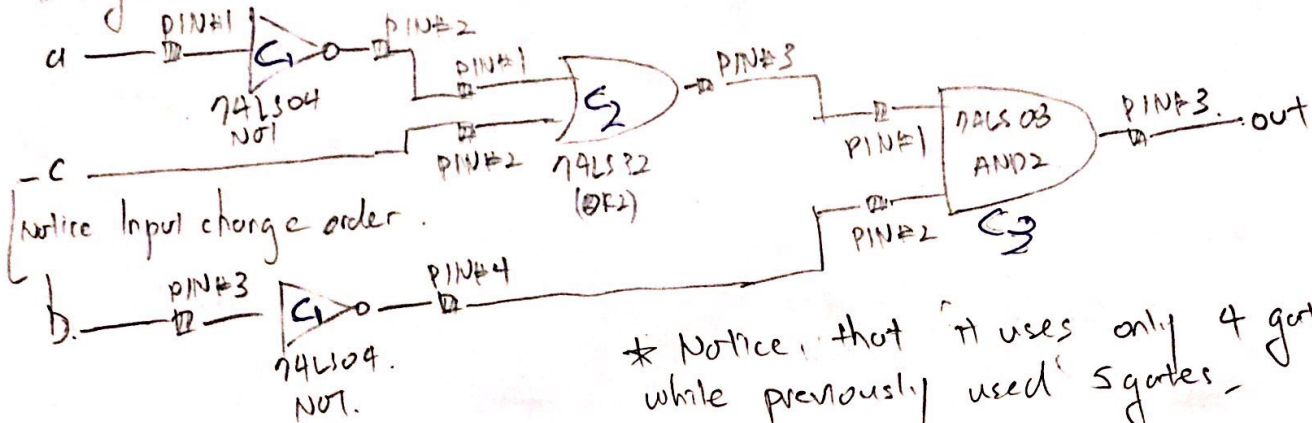

the truth table.

a	b	c	a'	b'	(a' + c)	b'(a' + c)
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0